

کد کنترل

۲۸۷

E

۲۸۷E

دفترچه شماره (۱)  
صبح جمعه  
۹۸/۱۲/۹



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.»  
امام خمینی (ره)

## آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمترکز) – سال ۱۳۹۹

### رشته مهندسی برق – مخابرات – کد (۲۳۰۲)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

# Konkur.in

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: ریاضیات مهندسی – مدارهای الکترونیکی ۱و ۲ – الکترومغناطیس – سیگنال‌ها و سیستم‌ها	۴۵	۱	۴۵

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تعلیمی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برای مقررات رفتار می‌شود.

۱۳۹۹

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالات و پائین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

۱- فرض کنید  $u = u(x, t)$  جواب مسئله مقدار مرزی زیر باشد:

$$\begin{cases} u_{tt} = 4u_{xx}, x > 0, t > 0 \\ u(x, 0) = \cos x, x \geq 0 \\ u_t(x, 0) = 1, x \geq 0 \\ u(0, t) = 0, t \geq 0 \end{cases}$$

در این صورت، مقدار  $u(2, 1)$  کدام است؟

(۱)  $1 - \frac{1}{2} \cos 4$

(۲)  $1 + \frac{1}{2} \cos 4$

(۳)  $1 + \cos^2 2$

(۴)  $1 - \cos^2 2$

۲- مسئله ارتعاش موج داده شده زیر را در نظر بگیرید. شتاب ارتعاش در  $\ddot{x} = \frac{3}{4}$  کدام است؟

$$\begin{cases} u_{tt} + 6 = u_{xx}, 0 < x < 1, t > 0 \\ u(0, t) = u_t(x, 0) = 0 \\ u(x, 0) = 3x(x+1), u(1, t) = 6 \end{cases}$$

سایت کنکور

Konkur.in

(۱) ۰

(۲) -6

(۳) 6

(۴)  $\frac{63}{16}$

اگر  $\int_{-\infty}^{+\infty} |F(w)|^r dw$  باشد، آنگاه حاصل  $f(t) = \frac{1}{\sqrt{r}} e^{-|t|^{\frac{1}{r}}}$  تبدیل فوریه سیگناال  $F(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-iwt} dt$  کدام است؟ ( $i^r = -1$ )

- $$\frac{1}{\pi} \text{ (V)}$$

-۴- مسئله انتقال حرارت یک بعدی ( $x > 0, t > 0$ ) با شرط اولیه  $u(x,0) = A$  و شرط کرانه‌ای  $u(0,t) = B(1 - H(t-t_0))$  که در آن  $H$  تابع پلۀ واحد (هوی‌ساید) و  $t_0$  است، را در نظر بگیرید. اگر  $U(x,t)$  تدبیر لابلás (Laplace) باشد، آنگاه  $U(x,t) = U(x,s)$  کدام است؟

$$\frac{(B - A - B e^{-t_s s})}{s} e^{\frac{-\sqrt{s x}}{|a|}} - \frac{A}{s} \quad (v)$$

$$\frac{(B-A+B e^{-t_0 s})}{s} e^{\frac{-\sqrt{s} x}{|a|}} - \frac{A}{s} \quad (7)$$

$$\frac{(B - A - Be^{-ts})}{s} e^{\frac{-\sqrt{sx}}{|a|}} + \frac{A}{s} (r$$

$$\frac{(B - A + Be^{-t_0 s})}{s} e^{\frac{-\sqrt{s}x}{|a|}} + \frac{A}{s} (f$$

-٥- نقاط غير تحليلي شاخة اصلی تابع  $f(z) = \log(1 - iz^2)$  کدامند؟

$$\left\{ z = x + iy \mid y = x, |x| \leq \frac{\sqrt{r}}{r} \right\} \cup$$

$$\left\{ z = x + iy \mid y = x, |x| \geq \frac{\sqrt{r}}{r} \right\} \quad (1)$$

$$\left\{ z = x + iy \mid y = -x, |x| \leq \frac{\sqrt{r}}{r} \right\} \quad (1)$$

$$\left\{ z = x + iy \mid y = -x, |x| \geq \frac{\sqrt{\tau}}{\tau} \right\}$$

۶- حاصل عبارت  $\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 \left( \frac{\pi}{6} + 2e^{i\theta} \right) d\theta$  است؟

$$\pi \quad (1)$$

$$2\pi i \quad (2)$$

$$\frac{\pi}{2} \quad (3)$$

$$\frac{\pi}{3}i \quad (4)$$

۷- فرض کنید  $a \in (-1, 1)$  یک عدد حقیقی و  $z = ae^{i\theta}$  باشد. با استفاده از سری توانی حاصل سری  $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ ، کدام است؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} a^n \cos \frac{n\pi}{3}$$

$$\frac{a - 2a^7}{(1-a)^7} \quad (1)$$

$$\frac{2a^7 - a}{(1-a)^7} \quad (2)$$

$$\frac{2a^7 - a}{2(1-a+a^7)} \quad (3)$$

$$\frac{a - 2a^7}{2(1-a+a^7)} \quad (4)$$

مسئله پواسن زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{cases} \nabla^2 u = \begin{cases} 2 & |x| < 1 \\ 0 & |x| > 1 \end{cases}, & 0 < y < \pi \\ u(x, 0) = u(x, \pi) = 0 \end{cases}$$

Konkur.in

$c_1 e^{-wy} + c_2 e^{wy} + B_w$  اگر  $U_w(y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} u(x, y) e^{-ixw} dx$  تبدیل فوریه  $u(x, y)$  باشد، مقدار  $c_1$  کدام است؟

$$\frac{(e^{\pi w} - 1)\sin w}{\pi w^7 \sinh(\pi w)} \quad (1)$$

$$\frac{(e^{-\pi w} - 1)\sin w}{\pi w^7 \sinh(\pi w)} \quad (2)$$

$$\frac{(1 - e^{\pi w})\sin w}{\pi w^7 \sinh(w)} \quad (3)$$

$$\frac{(1 - e^{-\pi w})\sin(\pi w)}{\pi w^7 \sinh(w)} \quad (4)$$

۹- ضریب  $z^{-2}$  در بسط لوران تابع  $f(z) = z \sin\left(z - \frac{1}{z}\right)$  کدام است؟

$$\frac{1}{2!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{2!5!} + \frac{1}{3!6!} + \frac{1}{4!7!} + \frac{1}{5!8!} + \dots \quad (1)$$

$$\frac{1}{2!} - \frac{1}{4!} + \frac{1}{2!5!} - \frac{1}{3!4!} + \frac{1}{4!7!} - \frac{1}{5!8!} + \dots \quad (2)$$

$$-\frac{1}{2!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{2!5!} + \frac{1}{3!4!} - \frac{1}{4!7!} + \frac{1}{5!8!} - \dots \quad (3)$$

$$-\frac{1}{2!} - \frac{1}{4!} + \frac{1}{2!5!} + \frac{1}{3!4!} - \frac{1}{4!7!} - \frac{1}{5!8!} + \dots \quad (4)$$

۱۰- حاصل انتگرال  $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos^r x}{x^r + 1} dx$  کدام است؟


$$\frac{\pi(e^r + 1)}{4e^r} \quad (1)$$

$$\frac{\pi(3e^r + 1)}{4e^r} \quad (2)$$

$$\frac{\pi(e^r + 3)}{4e^r} \quad (3)$$

$$\frac{\pi(3e^r + 1)}{4e^r} \quad (4)$$

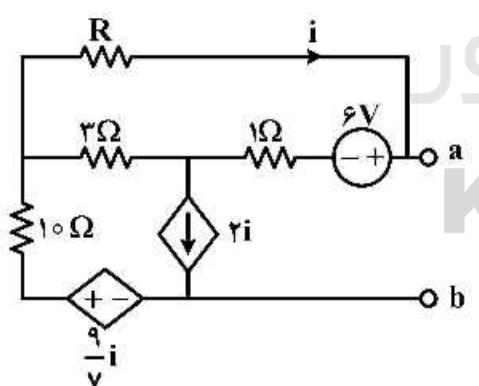۱۱- مقدار  $R$  در مدار زیر چند اهم انتخاب شود تا مدار از دو سر a و b معادل با یک منبع جریان ایدئال باشد؟




۰ (۱)

۱ (۲)

۲ (۳)


۴ (۴)

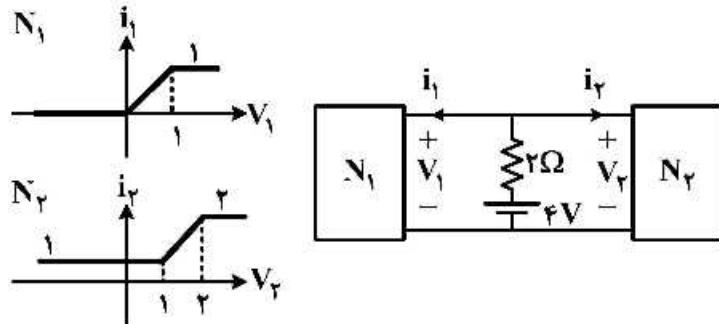- ۱۲- شبکه‌های  $N_1$  و  $N_2$  دارای مشخصه‌های  $v-i$  هستند و به صورت زیر در یک مدار قرار گرفته‌اند. توان مصرفی مقاومت  $2\Omega$  چند وات است؟




- $\frac{1}{9}$  (۱)  
 $\frac{5}{9}$  (۲)  
 $\frac{10}{3}$  (۳)  
 $\frac{40}{9}$  (۴)

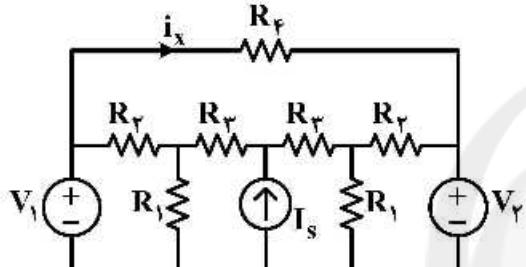- ۱۳- در مدار زیر، اگر  $V_1 = 2V$  و  $V_2 = 5V$  باشد، آنگاه  $i_x = 6A$  خواهد بود. مقدار  $i_x$  هنگامی که  $V_1 = 3V$  و  $V_2 = 4V$  باشد، چند آمپر خواهد بود؟




- ۲ (۱)  
۳ (۲)  
۵ (۳)  
-۲ (۴)

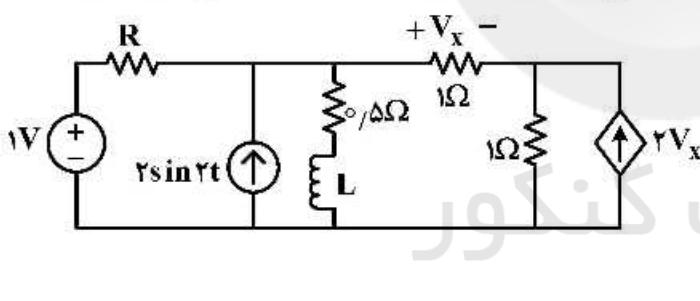- ۱۴- در مدار زیر، مقاومت ثابت  $R$  چند اهم باشد تا با جایگزینی سلف توسط خازن  $C = L$ ، ثابت زمانی مدار تغییر نکند؟




- $\frac{4}{7}$  (۱)  
 $\frac{4}{3}$  (۲)  
 $\frac{5}{7}$  (۳)  
۱ (۴)

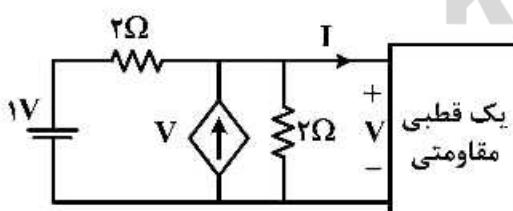
- ۱۵- با توجه به مشخصه  $i-v$  یک قطبی مقاومتی، مقدار ولتاژ  $V$  چند ولت است؟



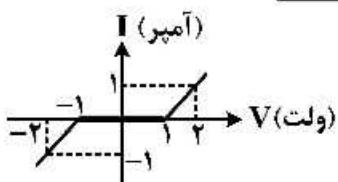- $-\frac{3}{2}$  (۱)  
 $\frac{3}{2}$  (۲)  
 $\frac{1}{2}$  (۳)  
 $-\frac{1}{2}$  (۴)



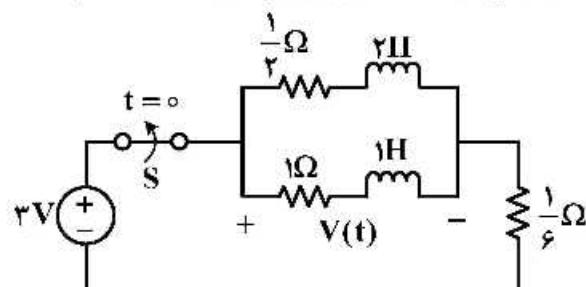- ۱۶ در مدار زیر کلید S برای مدت زمان طولانی بسته بوده و در  $t = 0$  باز می‌شود. (۱) برای زمان‌های  $t > 0$  کدام است؟



$$4\delta(t) - e^{\frac{t}{2}} u(t) \quad (1)$$


$$4\delta(t) + e^{-\frac{t}{2}} u(t) \quad (2)$$

$$-4\delta(t) + 2e^{\frac{t}{2}} u(t) \quad (3)$$

$$-4\delta(t) - e^{-\frac{t}{2}} u(t) \quad (4)$$

- ۱۷ یک شبکه RLC با جریان  $I_s(t) = \Delta \cos \omega t u(t)$  تحریک می‌شود. در فرکانس  $\omega = 2$ ، امپدانس ورودی شبکه  $Z_{in} = 2e^{-j37^\circ}$  و ولتاژ گذرا در حالت صفر برای  $t > 0$  به صورت  $V = e^{-t}(\Delta t - \Delta)$  اندازه‌گیری می‌شود.

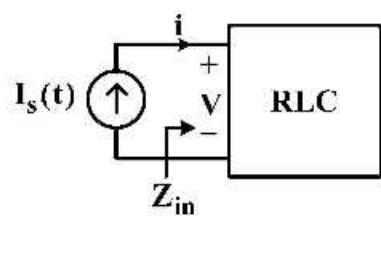فرکانسی از شبکه که امپدانس ورودی آن به صورت مقاومت خالص باشد، کدام است؟ ( $\cos 37^\circ = 0.8$ )




$$\omega = 2 \quad (1)$$

$$\omega = \frac{3}{2} \quad (2)$$

$$\omega = 1 \quad (3)$$

$$\omega = \frac{1}{2} \quad (4)$$

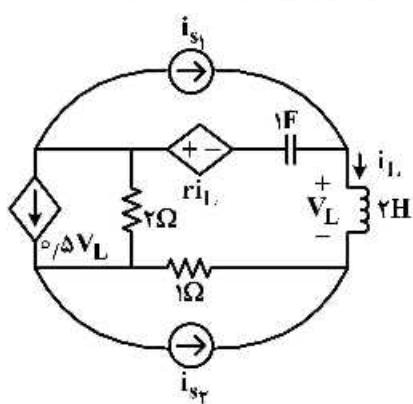- ۱۸ در صورتی که بخواهیم مدار زیر در وضعیت بی‌اتلاف قرار گیرد، مقدار  $r$  و فرکانس‌های طبیعی مدار کدام‌اند؟







$$s_{1,2} = \pm j\frac{1}{2}, r = -1 \quad (1)$$


$$s_{1,2} = \pm j\frac{1}{2}, r = -3 \quad (2)$$

$$s_{1,2} = \pm j2, r = 1 \quad (3)$$

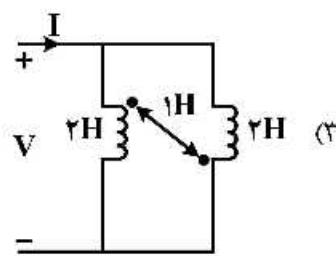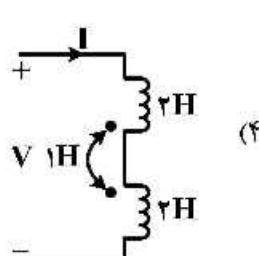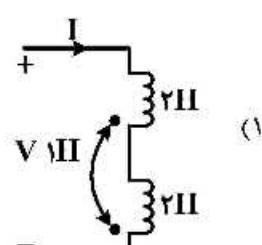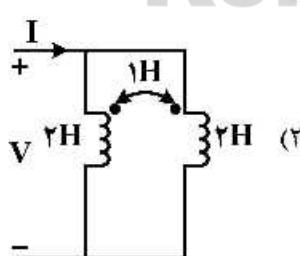(۴) امکان تشدید در مدار وجود ندارد.

- ۱۹ کدام مدار دارای اندوکتانس معادل ورودی بزرگ‌تری است؟



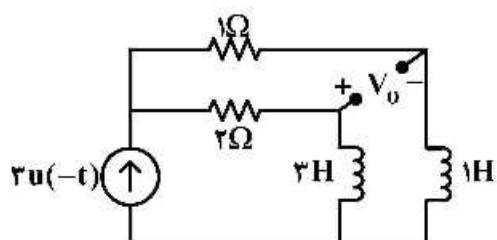

-۲۰ در مدار زیر خروجی مدار  $V_o$  برای  $t > 0$  کدام است؟


$$\frac{15}{4} e^{-\frac{3}{4}t} \quad (1)$$

$$\frac{3}{4} e^{-\frac{3}{4}t} \quad (2)$$

$$-\frac{3}{4} e^{-\frac{3}{4}t} \quad (3)$$

$$-\frac{15}{4} e^{-\frac{3}{4}t} \quad (4)$$

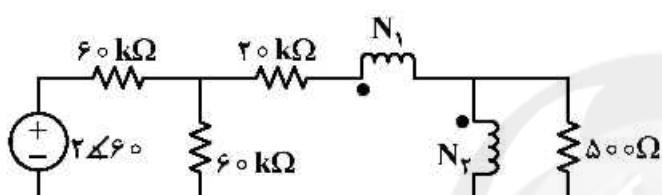-۲۱ در مدار زیر  $\frac{N_1}{N_2}$  ترانس ایدئال چقدر باشد تا بیشترین توان متوسط به مقاومت  $500\Omega$  اهمی برسد؟




$$\frac{1}{12} \quad (1)$$

$$\frac{1}{9} \quad (2)$$

$$\frac{9}{9} \quad (3)$$

$$10 \quad (4)$$

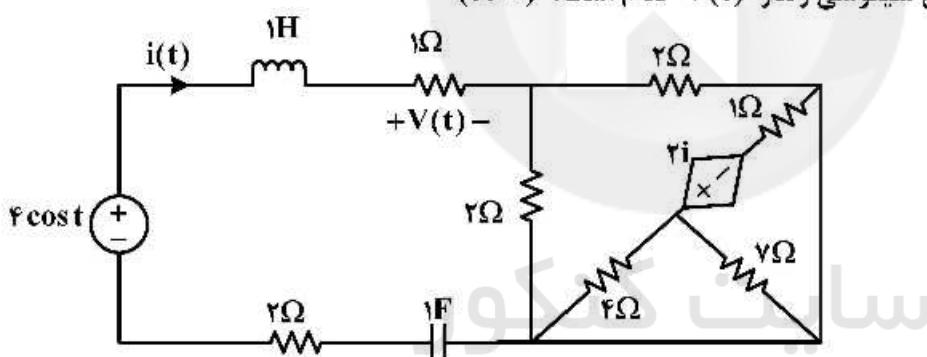-۲۲ در مدار زیر در حالت دائمی سینوسی ولتاژ  $V(t)$  برای  $t > 0$  کدام است؟




$$1 - 2\sin t \quad (1)$$

$$2e^{-t} - e^{-4t} \quad (2)$$

$$1 \quad (3)$$

$$\cos t \quad (4)$$

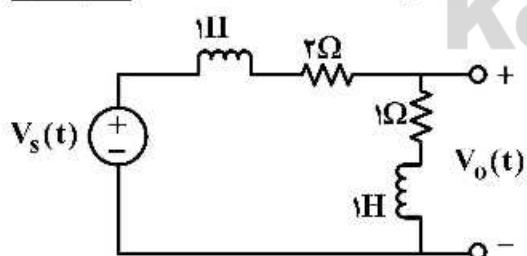-۲۳ در مدار زیر به ازای چه مقدار  $\alpha$ ، با ورودی  $V_s(t) = e^{-\alpha t} u(t)$ ، در خروجی جمله مشاهده نمی شود؟



(خروجی  $V_o(t)$  است)


(۱) همواره مشاهده می شود.

$$\alpha = 0 \quad (2)$$

$$\alpha = 2 \quad (3)$$

$$\alpha = 1 \quad (4)$$

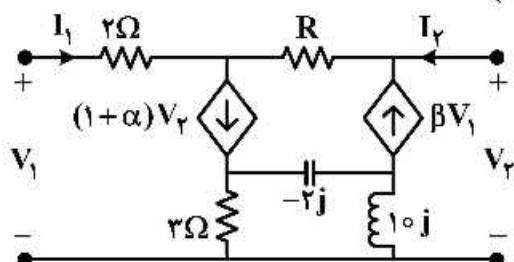-۲۴ به ازای چه مقادیری از  $\alpha$  و  $\beta$  دو قطبی زیر متقابن است؟ ( $R > 0$ )




$$\alpha = \beta = -1 \quad (1)$$

$$\beta = 0, \alpha = -1 \quad (2)$$

$$\beta = 0, \alpha = 1 \quad (3)$$

$$\alpha = 1, \beta = -1 \quad (4)$$

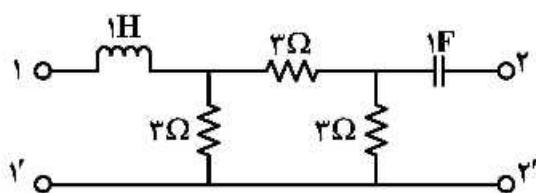

-۲۵- توصیف  $Z$  دوقطبی رو به رو، کدام است؟

$$Z(s) = \begin{pmatrix} s+1 & 1 \\ 1 & s+2 \end{pmatrix} \quad (1)$$

$$Z(s) = \begin{pmatrix} s+2 & 1 \\ 1 & 2s+1 \end{pmatrix} \quad (2)$$

$$Z(s) = \begin{pmatrix} 2 + \frac{1}{s} & 1 \\ 1 & 2+s \end{pmatrix} \quad (3)$$

$$Z(s) = \begin{pmatrix} 2+s & 1 \\ 1 & 2 + \frac{1}{s} \end{pmatrix} \quad (4)$$

-۲۶- مطابق شکل زیر یک سیم طویل حامل جریان  $I$  منطبق بر محور  $y$  در خلا قرار گرفته است.  $\oint \vec{A} \cdot d\vec{l}$  روی مربعی به ضلع  $a$  و به فاصله  $a$  از سیم و روی صفحه  $xy$  قرار دارد، که در آن  $\vec{A}$ ، پتانسیل مغناطیسی برداری برحسب


$$\frac{Wb}{m} \text{ است. در این مورد رابطه درست کدام است؟}$$

$$\frac{\mu_0 I \ln 2}{2\pi} \quad (1)$$

$$\frac{\mu_0 I a \ln 2}{2\pi} \quad (2)$$


$$-\frac{\mu_0 I \ln 2}{2\pi} \quad (3)$$
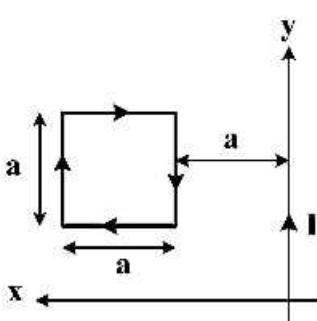
$$-\frac{\mu_0 I a \ln 2}{2\pi} \quad (4)$$



-۲۷- بار الکتریکی خطی با چگالی  $(\frac{C}{m}) \lambda$  روی پاره خط شکسته در صفحه  $xy$  مانند شکل زیر توزیع شده است.  $|E|$

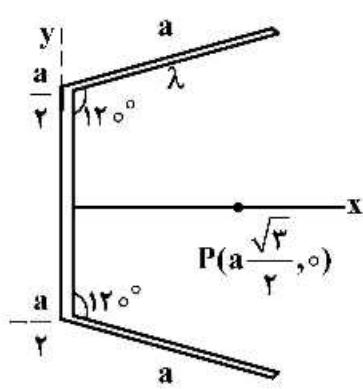میدان الکتریکی در نقطه  $(a, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$  کدام است؟



$$\frac{2\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \quad (1)$$

$$\frac{3\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \quad (2)$$

$$\frac{\lambda\sqrt{3}}{2\pi\epsilon_0 a} \quad (3)$$

$$\frac{\lambda}{\sqrt{3}\pi\epsilon_0 a} \quad (4)$$

- ۲۸- یک سیم طویل حامل جریان  $I$  در فاصله  $a$  از محور یک سیم‌لوله حامل جریان  $I$  و تعداد دور بر واحد طول  $n = 100$  قرار دارد.  $a$  چقدر باشد تا میدان مغناطیسی روی محور سیم‌لوله زاویه  $45^\circ$  درجه با محور سیم‌لوله بسازد؟


$$a = \frac{1}{100\pi} \text{ m } (1)$$

$$a = \frac{1}{200\pi} \text{ m } (2)$$

$$a = \frac{1}{100} \text{ m } (3)$$

$$a = \frac{1}{200} \text{ m } (4)$$

- ۲۹- دیبل الکتریکی  $P$  تحت فاصله  $z_0$  با زاویه  $\theta$  مطابق شکل زیر ( $\bar{P}, \bar{a}_z = |P| \cos \theta$ ), مفروض است. فرض کنید صفحه  $xoy$  هادی با پتانسیل صفر است. چگالی بار سطحی القا شده توسط دیبل روی هادی صفحه‌ای و در مبدأ مختصات کدام است؟

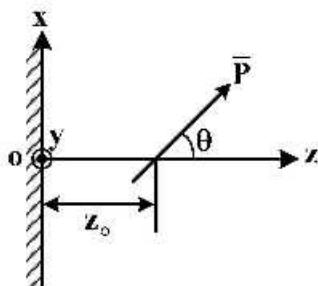

$$\rho_s = \frac{P \cos \theta}{\pi z_0^3} \quad (1)$$

$$\rho_s = \frac{P \cos \theta}{2\pi z_0^3} \quad (2)$$

$$\rho_s = \frac{2P \cos \theta}{\pi z_0^3} \quad (3)$$

$$\rho_s = \frac{4P \cos \theta}{\pi z_0^3} \quad (4)$$

- ۳۰- در مختصات استوانه‌ای  $(\rho, \phi, z)$ ، یک هادی استوانه‌ای با شعاع  $a$  و محور آن منطبق بر محور  $z$  در دست است. اگر جریان  $I$  به طور یکنواخت در جهت  $\bar{a}_z$  در این استوانه هادی برقرار باشد، بردار پتانسیل مغناطیسی  $\bar{A}$  در این استوانه کدام است؟ فرض کنید که در  $\rho = a$ ،  $\phi = 0$  است.

$$\nabla^2 V = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \rho \frac{\partial V}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$$

Konkur.in

$$\bar{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left( -1 + \frac{\rho^2}{a^2} \right) \bar{a}_z \quad (1)$$

$$\bar{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left( -1 + \frac{\rho^2}{a^2} \right) \bar{a}_z \quad (2)$$

$$\bar{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left( 1 - \frac{\rho^2}{a^2} \right) \bar{a}_z \quad (3)$$

$$\bar{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left( 1 - \frac{\rho^2}{a^2} \right) \bar{a}_z \quad (4)$$

- ۳۱ - کره هادی با بار  $Q$ ، توسط صفحه  $xoz$  ( $y = 0$ ) به دو نیم کره تقسیم شده است. نیروی لازم برای متصل نمودن این دو نیم کره کدام است؟ شعاع کره را  $R$  در نظر بگیرید.

$$F = \frac{Q^r}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad (1)$$

$$F = \frac{Q^r}{16\pi\epsilon_0 R^2} \quad (2)$$

$$F = \frac{Q^r}{4\pi\epsilon_r R^2} \quad (3)$$

$$F = \frac{Q^r}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad (4)$$

- ۳۲ - بین دو استوانه یک کابل هم محور به شعاع داخلی  $a$  و خارجی  $b$  از ماده مغناطیسی با تراوایی (permeability)  $\mu = kr^2$  پر شده است. سلف واحد طول آن کدام است؟

$$\text{متغیر } (\frac{H}{m}) \quad (1)$$

$$\frac{k\pi(b^r - a^r)}{2\pi} \quad (2)$$


$$\frac{k}{2\pi}(b^r - a^r) \quad (3)$$

$$\frac{k}{2\pi} \ln(\frac{b}{a}) \quad (4)$$

- ۳۳ - مانند شکل زیر بین دو استوانه رسانای هم محور به شعاع داخلی  $a$  شعاع خارجی  $b$  (a, b) و طول

$C$  از ماده‌ای با گذردهی (permittivity)  $\epsilon = kr^2$  پر شده است. خازن الکتریکی  $d$

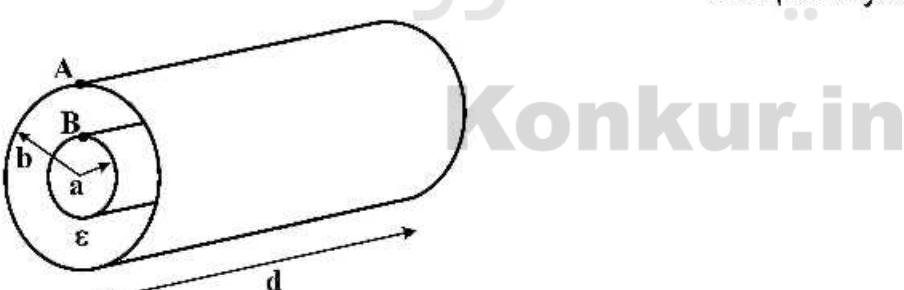بین دو نقطه A و B روی دو استوانه کدام است؟



$$\frac{\pi k d}{\ln(\frac{b}{a})} \quad (1)$$

$$\pi dk \frac{a^r b^r}{b^r - a^r} \quad (2)$$

$$2\pi dk \frac{ab}{b-a} \quad (3)$$

$$2\pi dk \frac{a^r b^r}{b^r - a^r} \quad (4)$$

- ۳۴- بر روی محور  $x$  و در صفحه  $y = 0$ , بی‌نهایت هادی فیلامانی در جهت  $z$  قرار گرفته است. فیلامان‌ها هر یک جربان یک آمپر را در جهت  $z$  از خود عبور داده و در نقاط  $x = n, n = 0, n = \pm 1, n = \pm 2, \dots$  قرار گرفته‌اند. شدت میدان مغناطیسی  $\bar{H}$  در  $(0, h, 0)$  کدام است؟

$$H_x = \frac{1}{2} + \frac{1}{e^{2\pi h} - 1} \quad (1)$$

$$H_x = \frac{1}{2} - \frac{1}{e^{2\pi h} - 1} \quad (2)$$

$$H_x = -\frac{1}{2} - \frac{1}{e^{2\pi h} - 1} \quad (3)$$

$$H_x = -\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{2\pi h} - 1} \quad (4)$$

- ۳۵- کار انجام شده بر روی بار  $Q = 5C$  از نقطه  $(1, 0, 0, 0)$  به نقطه  $(1, 0, 1, 0)$  بر روی دایره‌ای به مرکز مبدأ مختصات به شعاع واحد روی سطح  $z = 1$  در میدان الکتریکی  $\bar{E} = y^2 \bar{a}_x + x \bar{a}_y + 5 \bar{a}_z$ , چند ژول است؟

-۲/۸ (۱)

۲/۸ (۲)

-۱/۴ (۳)

۱/۴ (۴)

- ۳۶- تابع تبدیل یک سیستم LTI زمان گستته به صورت  $H(z) = \frac{\left(1 - \frac{1}{5}z^{-1}\right)}{\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)(1 + 4z^{-1})}$  با ناحیه همگرایی  $|z| > 4$  است. کدام گزینه در مورد این سیستم درست است؟

(۱) سیستم پایدار است.

(۲) سیستم علی است.

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] = \frac{6}{25} \quad (4)$$

(۳) سیستم غیر علی است.

- ۳۷- کدام عبارت می‌تواند تبدیل فوریه یک سیگнал زمان گستته باشد؟

$$\sin\left(\frac{\omega}{2}\right) \quad (2) \qquad \sin\omega \quad (1)$$

$$\text{sinc}(\omega) \quad (4) \qquad \cos\left(\frac{\omega}{2}\right) + 1 \quad (3)$$

- ۳۸- در هر یک از سیستم‌های زیر، یک نمونه ورودی - خروجی داده شده است. کدام یک از سیستم‌ها می‌تواند علی باشد؟

$$x[n] = u[n-2] \quad y[n] = u[n+1] \quad (1)$$

$$x[n] = u[n-2] \quad y[n] = u[n-1] \quad (2)$$

$$x[n] = u[n+1] \quad y[n] = u[n+2] \quad (3)$$

$$x[n] = u[n+2] \quad y[n] = u[n+1] \quad (4)$$

- ۳۹ - سیگنال  $(t)$  از یک سیستم نمونه بردار با فرکانس نمونه برداری  $300\text{ Hz}$  عبور می‌کند. ضرایب سری فوریه سیگنال گستته به دست آمده در یک دوره تناوب، کدام است؟  $x(t) = \sin(200\pi t) \cos(150\pi t)$

$$a_7 = a_{11} = \frac{-1}{4j}, a_1 = a_5 = \frac{1}{4j} \quad (1)$$

$$a_5 = a_{11} = \frac{1}{4j}, a_1 = a_7 = \frac{-1}{4j} \quad (2)$$

$$a_5 = a_{11} = \frac{-1}{4j}, a_1 = a_7 = \frac{1}{4j} \quad (3)$$

$$a_7 = a_{11} = \frac{1}{4j}, a_1 = a_5 = \frac{-1}{4j} \quad (4)$$

- ۴۰ - تبدیل فوریه سیگنال  $y(t) = \left| \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right) \right|$  برابر کدام است؟

$$Y(\omega) = 2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\sin\left(k\frac{\pi}{2}\right)}{k} \left[ \delta\left(\omega - (k+1)\frac{\pi}{2}\right) + \delta\left(\omega - (k-1)\frac{\pi}{2}\right) \right] \quad (1)$$

$$Y(\omega) = 2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\sin\left(k\frac{\pi}{2}\right)}{k} \left[ \delta\left(\omega - (k+1)\frac{\pi}{2}\right) + \delta\left(\omega - (k-1)\frac{\pi}{2}\right) \right] \quad (2)$$

$$Y(\omega) = 2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\sin\left(k\frac{\pi}{2}\right)}{k} \left[ \delta\left(\omega - (k+1)\frac{\pi}{2}\right) + \delta\left(\omega - (k+1)\frac{\pi}{2}\right) \right], k \text{ is even} \quad (3)$$

$$Y(\omega) = 2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\sin\left(k\frac{\pi}{2}\right)}{k} \left[ \delta\left(\omega - (k+1)\frac{\pi}{2}\right) + \delta\left(\omega - (k-1)\frac{\pi}{2}\right) \right], k \text{ is odd} \quad (4)$$

- ۴۱ - یک سیستم LTI با پاسخ ضریب  $h(t) = \frac{1}{\pi t}$  را در نظر بگیرید. اگر ورودی این سیستم، سیگنال

$$x(t) = \text{sinc}^2(t) \cos(2\pi t)$$

باشد و خروجی آن را با  $y(t) = \left| \frac{1}{4} \right|$  کدام است؟

$$\frac{4}{\pi^2} \quad (1)$$

$$\frac{8}{\pi^2} \quad (2)$$

$$\frac{16}{\pi^2} \quad (3)$$

$$-\frac{8}{\pi^2} \quad (4)$$

-۴۲ - مقدار انتگرال  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(2\omega)}{1+\omega^2} d\omega$  کدام است؟

- (۱)  $\frac{\pi}{2} e^{-1}$   
 (۲)  $\pi e^{-1}$   
 (۳)  $\pi e^{-1}$   
 (۴)  $2\pi e^{-1}$

-۴۳ - معادله تفاضلی سیستم LTI گستته و علی بصورت زیر داده شده است:

$$y[n] + \frac{1}{4}y[n-1] = x[n]$$

پاسخ سیستم به ورودی زیر، کدام است؟

$$x[n] = \left(\frac{-1}{4}\right)^n u[n] - \frac{1}{4} \left(\frac{-1}{4}\right)^{n-1} u[n-1]$$


$$y[n] = (n+1) \left(\frac{-1}{4}\right)^n u[n] - \frac{1}{4} n \left(\frac{-1}{4}\right)^{n-1} u[n-1] \quad (۱)$$

$$y[n] = (n+1) \left(\frac{-1}{4}\right)^n u[n+1] - \frac{1}{4} n \left(\frac{-1}{4}\right)^n u[n-1] \quad (۲)$$

$$y[n] = n \left(\frac{-1}{4}\right)^n u[n] - \frac{1}{4} n \left(\frac{-1}{4}\right)^{n-1} u[n-1] \quad (۳)$$

$$y[n] = n \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] + \frac{1}{4} n \left(\frac{-1}{4}\right)^{n-1} u[n-1] \quad (۴)$$

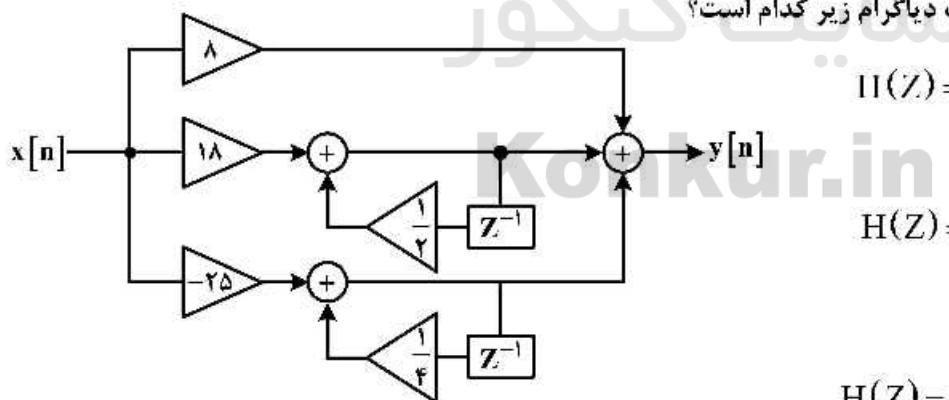-۴۴ - تابع سیستم متناظر با بلوک دیاگرام زیر کدام است؟



$$H(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}} \quad (۱)$$

$$H(z) = \frac{-2 + 2z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}} \quad (۲)$$

$$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{4}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}}{1 - 1Az^{-1} - 2\Delta z^{-2}} \quad (۳)$$

$$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{4}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}}{\frac{1}{A} + \frac{1}{4}Z^{-1} - \frac{1}{2\Delta}Z^{-2}} \quad (۴)$$

۴۵- پاسخ ضربه یک سیستم LTI بیوسته برابر است با:

$$h(t) = \frac{\sin^2(\pi t)}{(\pi t)^2}$$

پاسخ این سیستم به ورودی  $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk\pi t}$  کدام است؟

$$y(t) = 1 - \sin(\pi t) \quad (1)$$

$$y(t) = 1 + \sin(\pi t) \quad (2)$$

$$y(t) = 1 - \cos(\pi t) \quad (3)$$

$$y(t) = 1 + \cos(\pi t) \quad (4)$$



سایت کنکور

Konkur.in



سایت کنکور

**Konkur.in**